

Escola do Mar, Ciências e Tecnologias

Curso: Engenharia de Computação

Disciplina: Eletrônica Básica

Prof.: Walter Gontijo

Acadêmico: Stephen Michael Apolinário

Objetivo

- Analisar os diferentes tipos de análises AC e DC.
- Realizar as simulações dos circuitos apresentados em aula.
- Observar as características de cada circuito.

Introdução

Existem diferentes tipos de circuitos com divisores de tensão, e cada um possui um funcionamento diferenciado. Neste relatório abordará os tipos de circuitos utilizados nos exercícios propostos em aula da disciplina de eletrônica básica, analisando as características de cada circuito proposto.

Desenvolvimento

Análise AC emissor comum e polarização fixa


Análise AC – Emissor Comum

Exercício - polarização fixa.

Determine:

a) I_B , I_C , I_E , V_B , V_E , V_C , V_{CE}

b) Z_i , Z_o , A_V

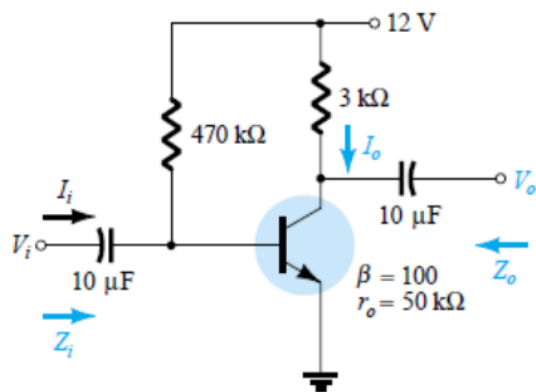

A)

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B = (12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}) / 470 \text{ k} = 11,3 \text{ V} / 470 \text{ k} = \mathbf{24,04 \text{ uA}}$$

$$I_E = I_C = (\beta + 1) * I_B = (100 + 1) * 24,04 \text{ uA} = \mathbf{2,428 \text{ mA}}$$

$$V_B = 0,7 \text{ V e } V_E = 0 \text{ V}$$

$$V_C = V_{CC} - (I_C * R_C) = 12 \text{ V} - (2,428 \text{ mA} * 3 \text{ k}) = \mathbf{4,71 \text{ V}}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 4,71 \text{ V} - 0 \text{ V} = \mathbf{4,71 \text{ V}}$$

$$r_e = 26 \text{ mV} / I_E = 26 \text{ mV} / 2,428 \text{ mA} = \mathbf{10,71 \text{ Ohms}}$$


B)

$$Z_i = R_B // \beta * r_e = 470 \text{ k} // (100 * 10,71) = 470 \text{ k} // 1071 \text{ k} = \mathbf{1068 \text{ k Ohms}}$$


$$Z_o = R_C = \mathbf{3 \text{ k Ohms}}$$


$$A_v = -(R_C / r_e) = -(3 \text{ k} / 10,71) = \mathbf{-280,112}$$

Simulação Ib, Ic e Ie:

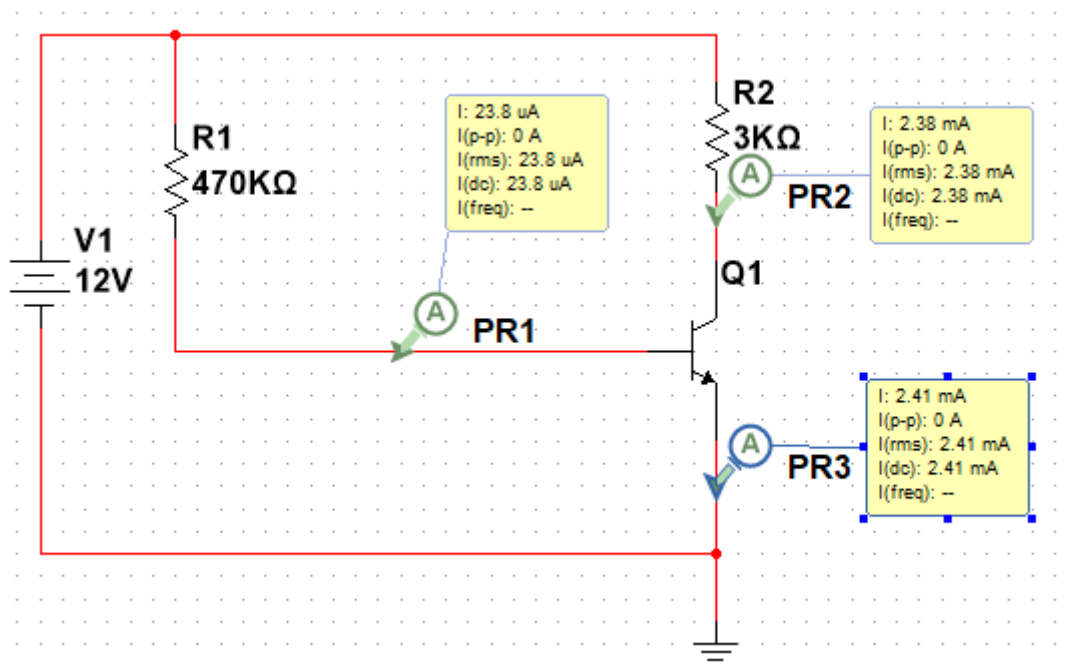


Simulação Vc, Ve, Vb e Vce:

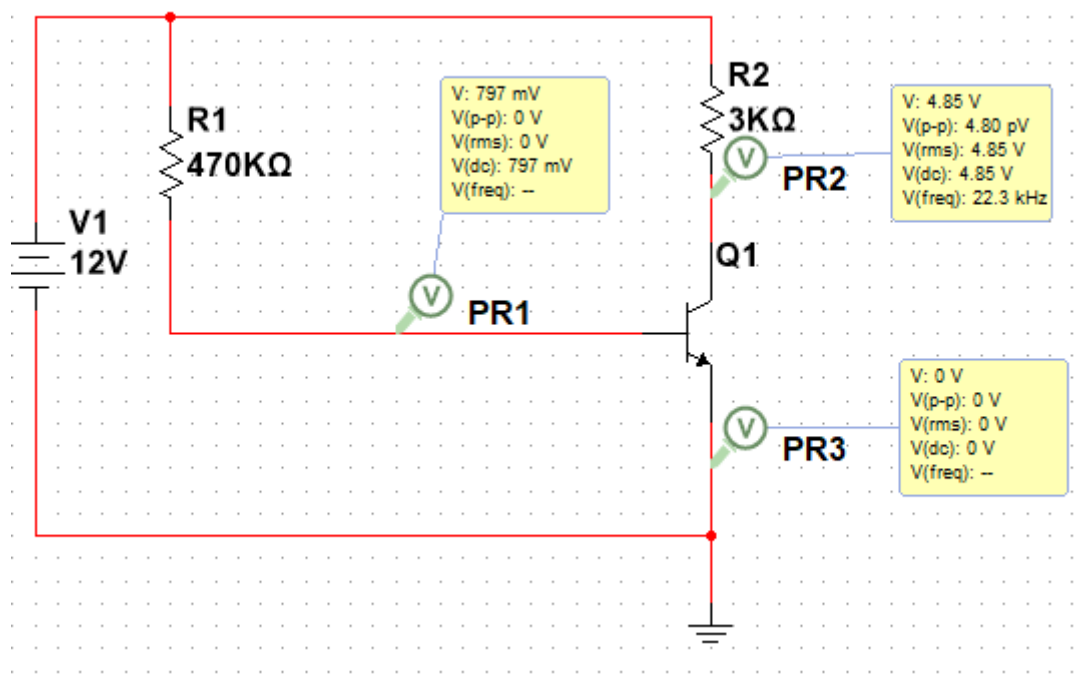

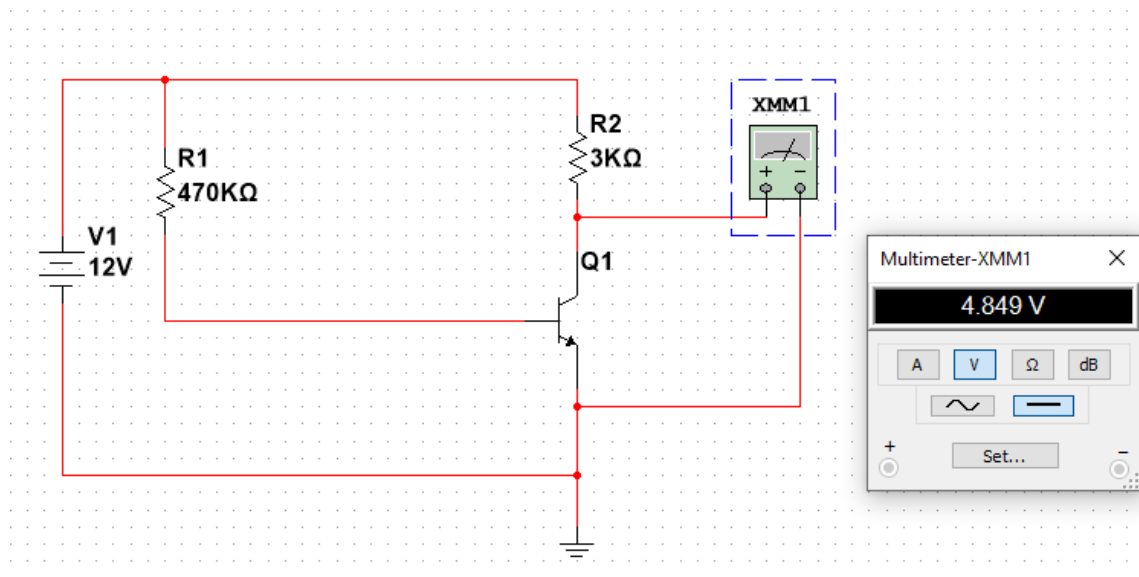

VARIÁVEIS	CALCULADO	SIMULADO
Ic	2,428 mA	2,38 mA
Ie	2,428 mA	2,41 mA
Ib	24,04 uA	23,8 uA
Vc	4,71 V	4,85 V
Vb	0,7 V	0,797 V
Ve	0 V	0 V
Vce	4,71 V	4,849 V

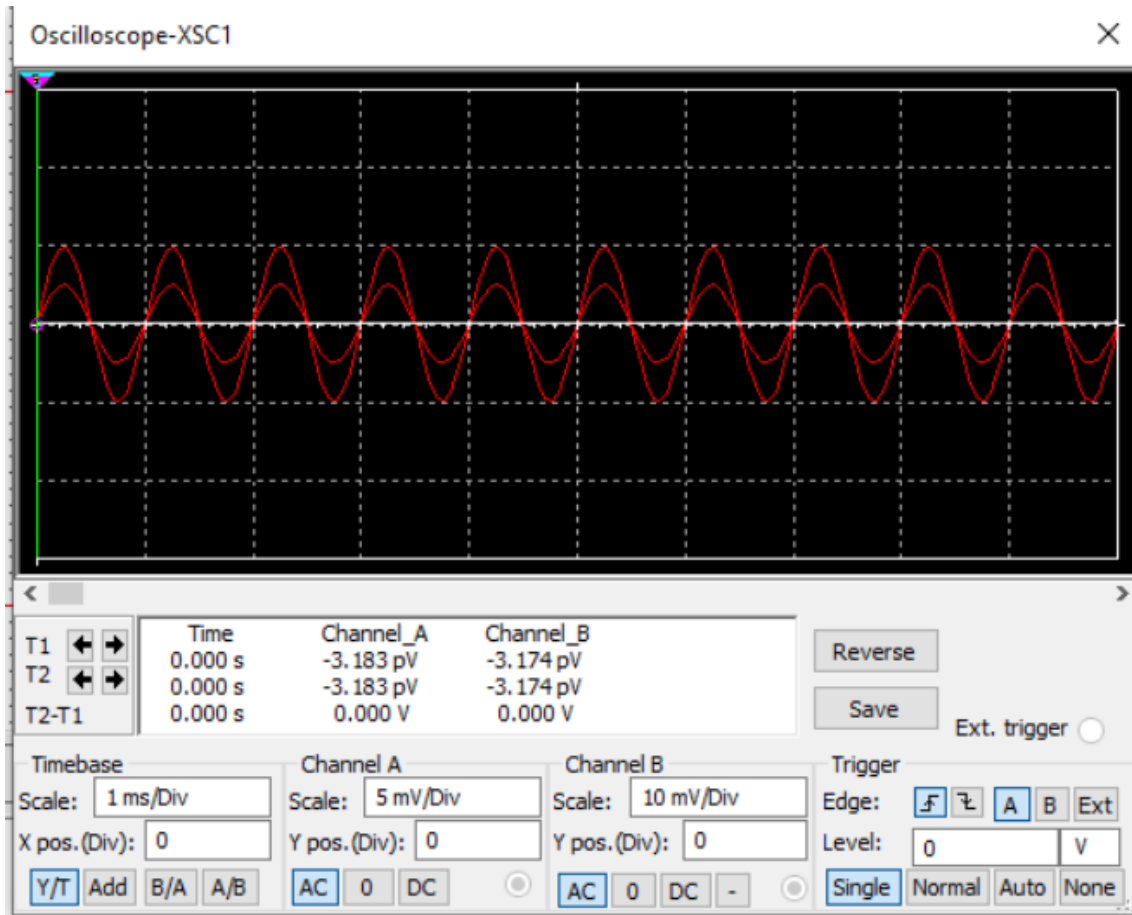


Análise AC – Emissor Comum

Exercício – Divisor de tensão.

Determine:

a) I_C , I_E , V_B , V_E , V_C , V_{CE}

b) Z_i , Z_o , A_v

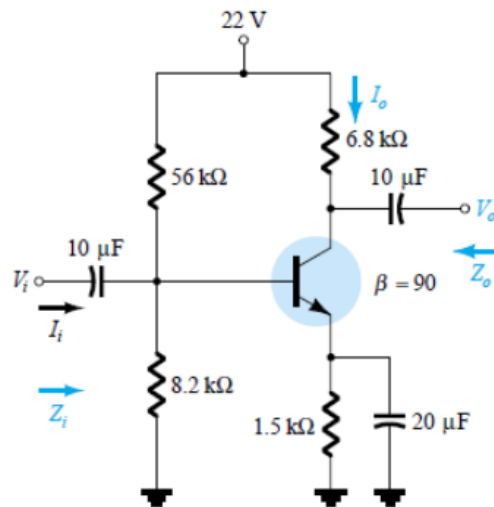

$$\beta * R_e > 10R_2 \rightarrow 90 * 1,5k > 10 * 8,2k \rightarrow 135k > 82k \text{ (condição atendida)}$$

A)

$$V_b = (R_2/R_1 + R_2) * V_{cc} = (8,2k/56k + 8,2k) * 22 = \mathbf{2,81 V}$$

$$V_e = V_b - V_{be} = 2,81 V - 0,7 V = \mathbf{2,11 V}$$

$$I_c = I_e = V_e / R_e = 2,11 V / 1,5k = \mathbf{1,41 mA}$$

$$V_c = V_{cc} - (I_c * R_c) = 22 - (1,4 mA * 6,8k) = \mathbf{12,48 V}$$

$$V_{ce} = V_c - V_e = 12,48 V - 2,11 V = \mathbf{10,37 V}$$

$$r_e = 26 mV / 1,41 mA = \mathbf{18,44 Ohms}$$


B)

$$Z_i = (R_1 // R_2) // \beta * r_e = 7,15k // (90 * 18,44) = 7,15k // 1,66k = \mathbf{1,35k Ohms}$$


$$Z_o = R_c = \mathbf{6,8 k}$$


$$A_v = -(R_c/r_e) = -(6,8k / 18,44) = \mathbf{-368,76}$$

Simulação I_c e I_e :

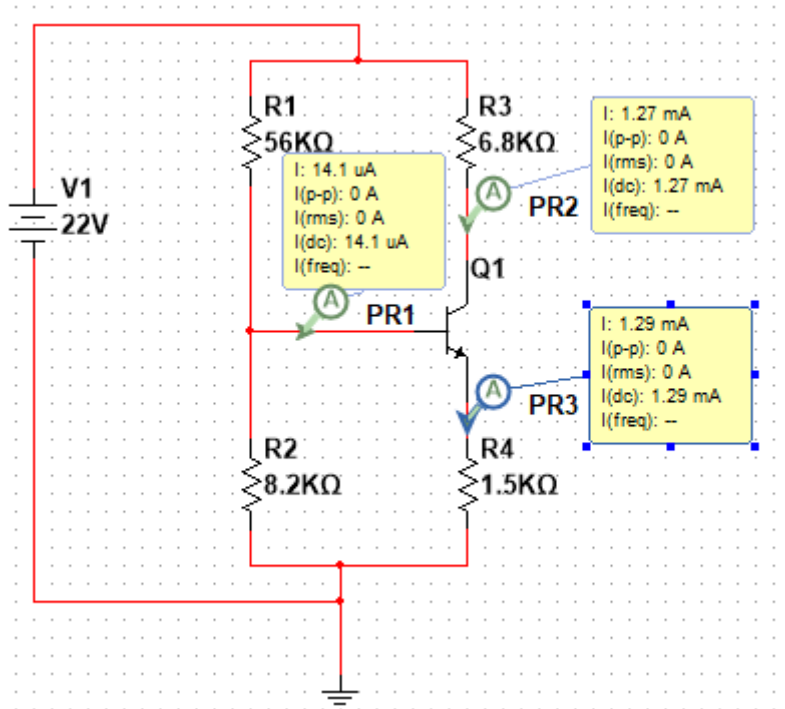

Simulação V_c , V_b , V_e e V_{ce} :

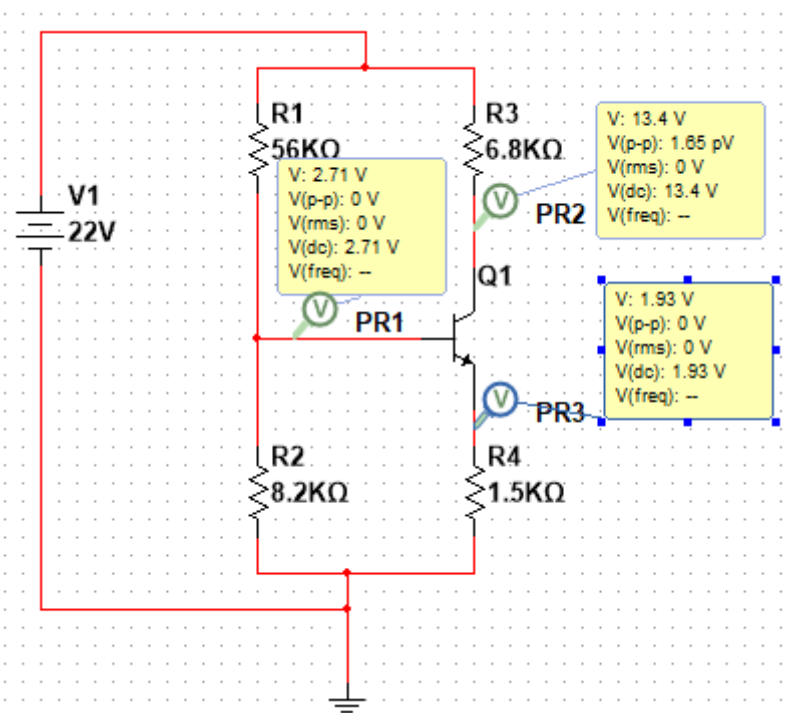


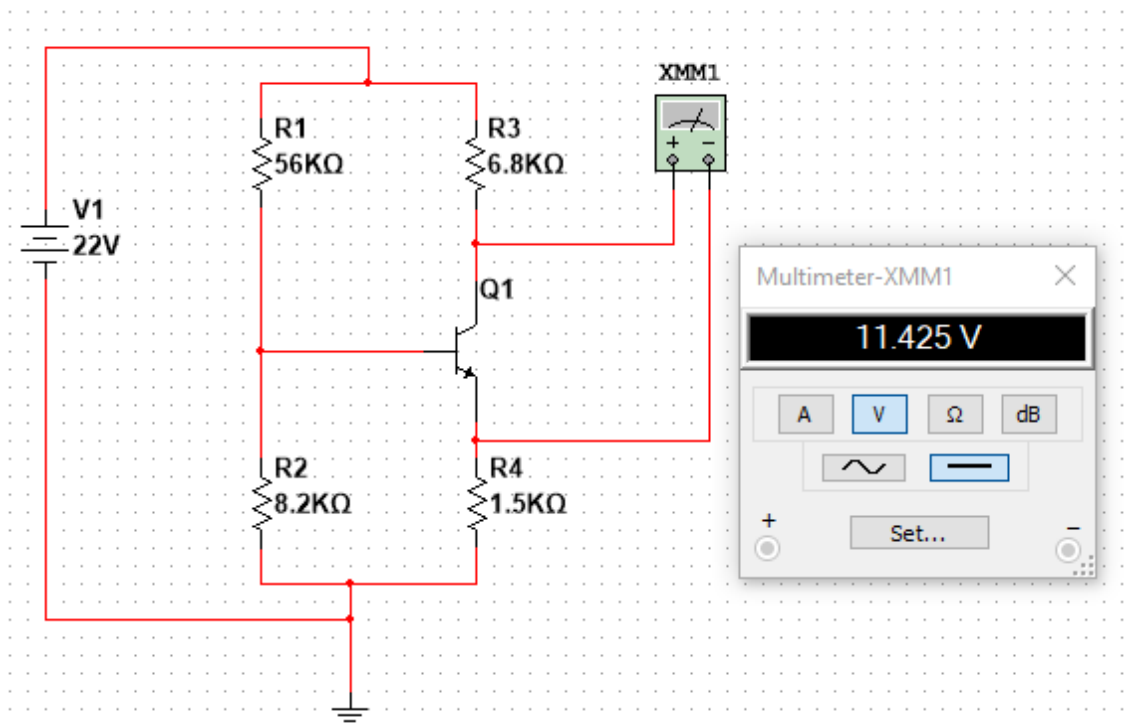

Simulação Vce:

VARIÁVEIS	CALCULADO	SIMULADO
Ic	1,41 mA	1,27 mA
Ie	1,41 mA	1,29 mA
Vc	12,48 V	13,4 V
Vb	2,81 V	2,71 V
Ve	2,11 V	1,93 V
Vce	10,37 V	11,425 V

Oscilloscope-XSC1

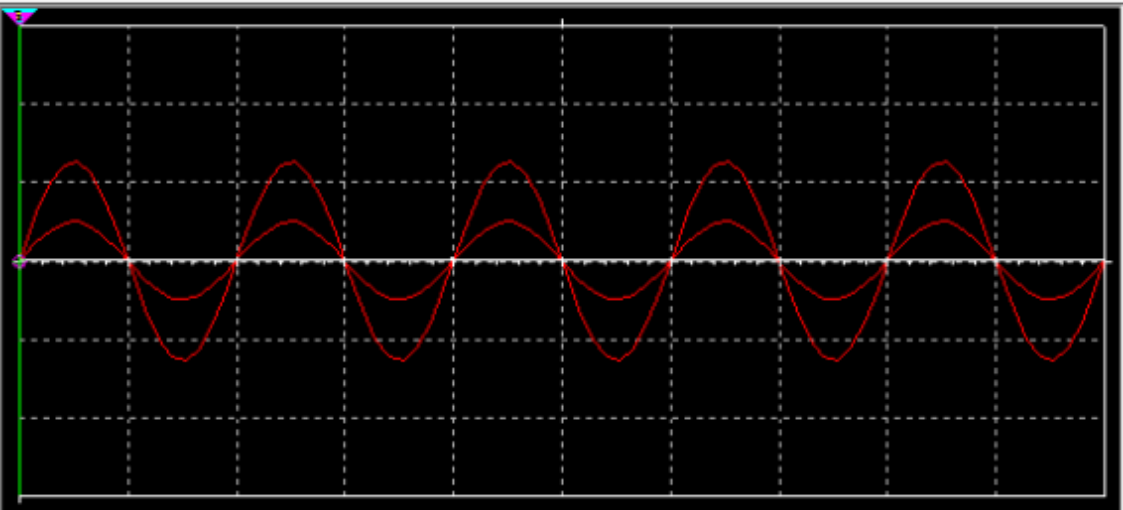

	Time	Channel_A	Channel_B
T1	0.000 s	0.000 V	2.460 fV
T2	0.000 s	0.000 V	2.460 fV
T2-T1	0.000 s	0.000 V	0.000 V

Reverse Save Ext. trigger ☐

Timebase	Channel A	Channel B	Trigger
Scale: 500 us/Div	Scale: 500 uV/Div	Scale: 10 mV/Div	Edge: <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Ext
X pos.(Div): 0	Y pos.(Div): 0	Y pos.(Div): 0	Level: 0 V
<input checked="" type="checkbox"/> Y/T <input type="checkbox"/> Add <input type="checkbox"/> B/A <input type="checkbox"/> A/B	<input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> DC	<input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None

Análise AC emissor comum e divisor de tensão


Análise AC – Polarização de emissor

Exercício – Considere sem o capacitor CE

Determine:

a) I_B , I_C , I_E , V_B , V_E , V_C , V_{CE}

b) Z_i , Z_o , A_V

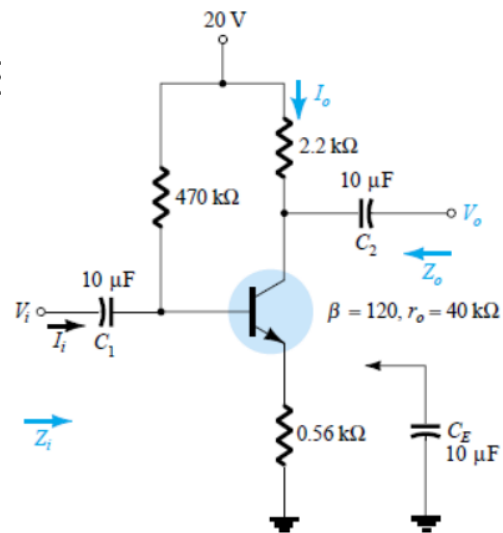

A)

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / (R_B + (\beta + 1) * R_E) \\ = (20\text{ V} - 0,7\text{ V}) / 470k + (121 * 0,56k) = 19,3\text{ V} / 537760 \\ = \mathbf{35,88\text{ }\mu A}$$

$$I_E = I_C = (\beta + 1) * I_B = (120 + 1) * 35,88\text{ }\mu A = \mathbf{4,342\text{ mA}}$$

$$V_B = V_{CC} - (I_B * R_B) = 20\text{ V} - (35,88\text{ }\mu A * 470k) = 20\text{ V} - 16,86\text{ V} \\ = \mathbf{3,13\text{ V}}$$

$$V_C = V_{CC} - (I_C * R_C) = 20\text{ V} - (4,342\text{ mA} * 2,2k) = \mathbf{10,44\text{ V}}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3,13\text{ V} - 0,7\text{ V} = \mathbf{2,43\text{ V}}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10,44\text{ V} - 2,43\text{ V} = \mathbf{8,01\text{ V}}$$

$$r_e = 26\text{ mV} / I_E = 26\text{ mV} / 4,342\text{ mA} = \mathbf{5,99\text{ Ohms}}$$

B)


$$r_o \geq 10(R_C + R_E) \rightarrow 40k \geq 10(2,2k + 0,56k) \rightarrow 40k \\ \geq 27,6k \text{ (condição atendida)}$$

$$Z_i = R_B // \beta * (r_e + R_E) = 470k // (120 * (5,99 + 560)) \\ = 470k // 67918,8 = \mathbf{59,34k\text{ }\Omega}$$


$$Z_o = R_C = \mathbf{2,2k\text{ Ohms}}$$


$$A_v = -(\beta * R_C / Z_b) = -(120 * 470k / 67,92k) = \mathbf{-3,89}$$

Simulação Ic e Ie:

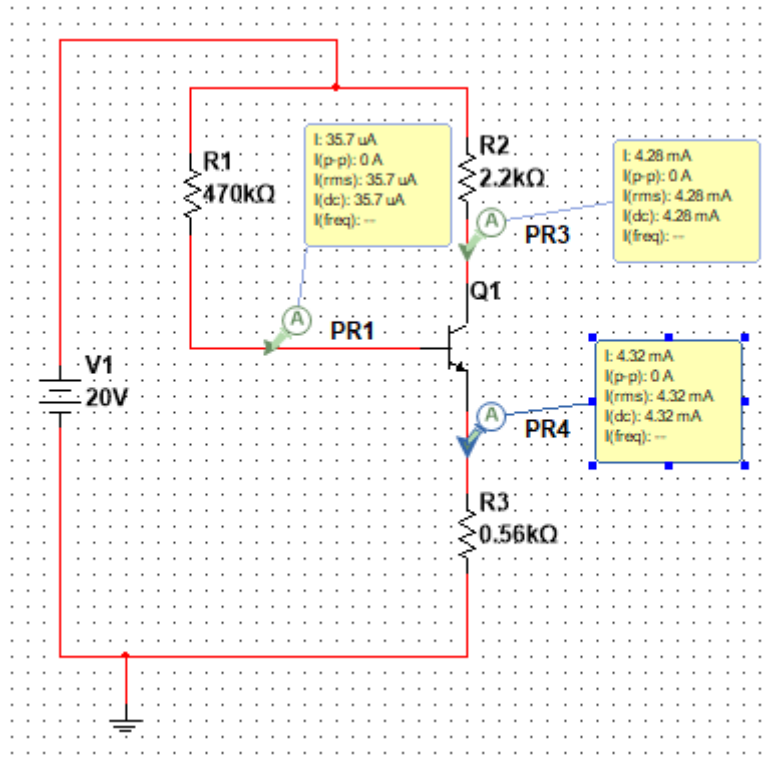


Simulação Vb, Vc, Ve e Vce:

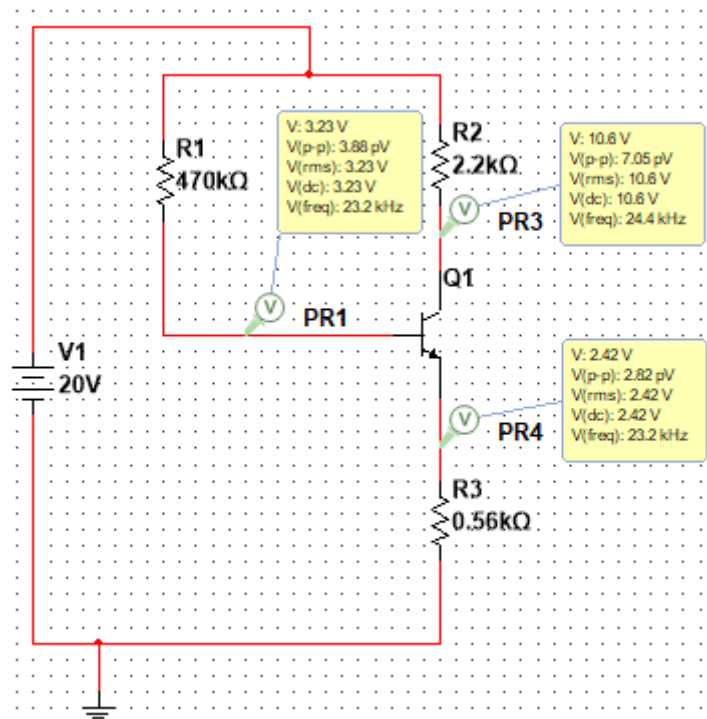

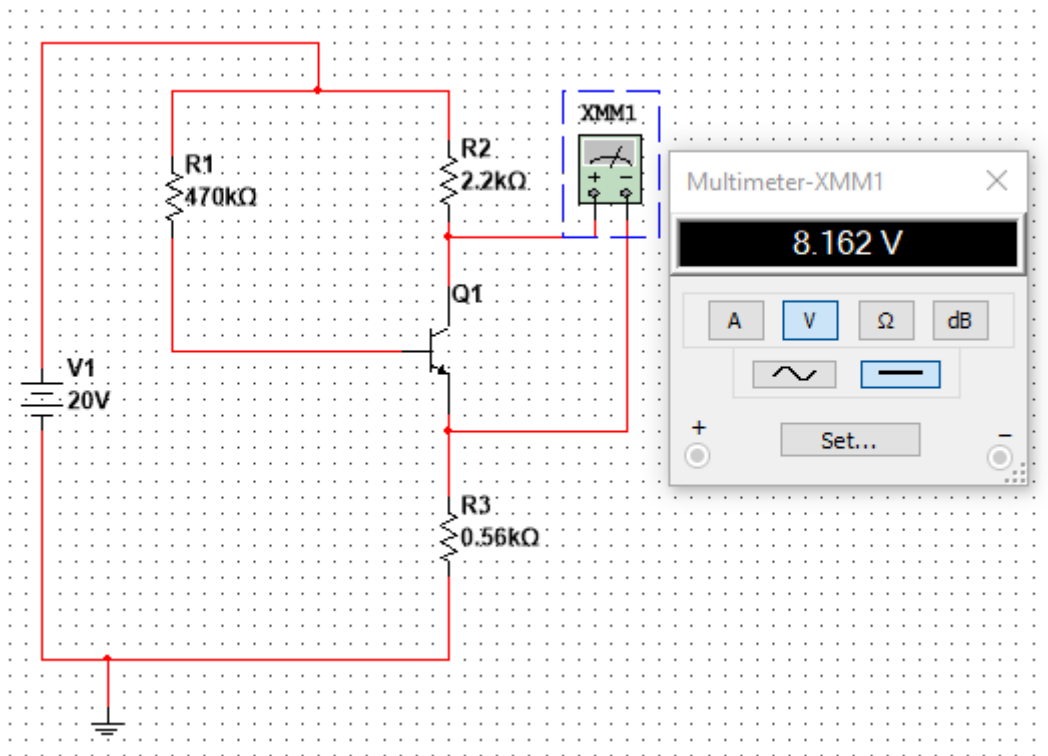

VARIÁVEIS	CALCULADO	SIMULADO
Ic	4,342 mA	4,26 mA
Ie	4,342 mA	4,32 mA
Ib	35,88 uA	35,7 uA
Vc	10,44 V	10,6 V
Vb	3,13 V	3,23 V
Ve	2,43 V	2,42 V
Vce	8,01 V	8,162 V

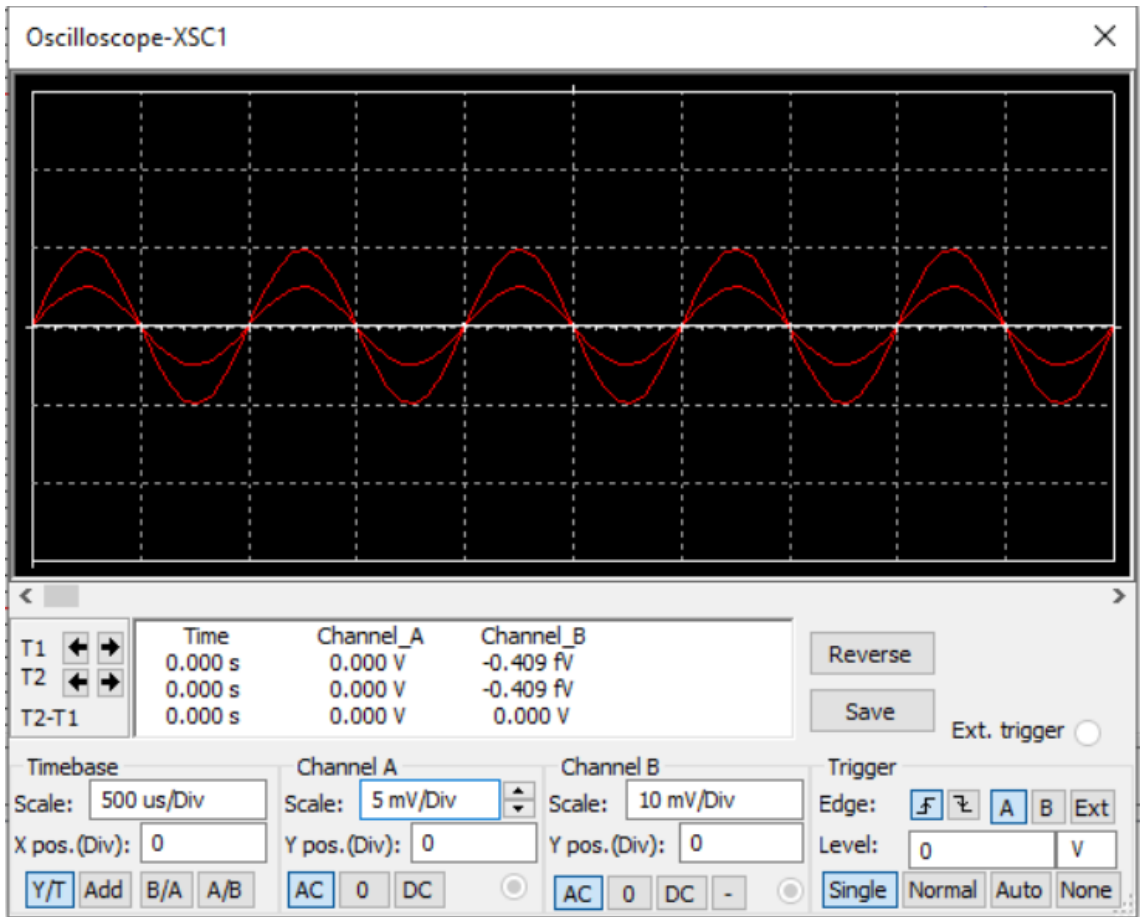

Análise AC polarização de emissor com capacitor CE


Análise AC – Polarização de emissor

Repita o exercício anterior – Acrescente o capacitor CE

Determine:

a) I_B , I_C , I_E , V_B , V_E , V_C , V_{CE}

b) Z_i , Z_o , A_v

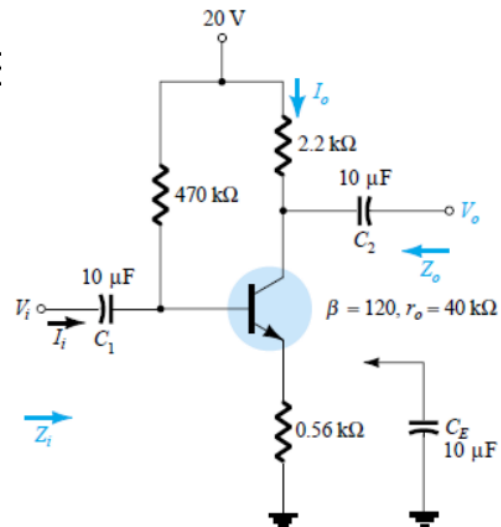

A)

$$I_b = (V_{cc} - V_{be}) / R_b = (20\text{ V} - 0,7\text{ V}) / 470\text{ k} = 19,3\text{ V} / 470\text{ k} = \mathbf{41,06\text{ }\mu\text{A}}$$

$$I_e = I_c = (\beta + 1) * I_b = (120 + 1) * 41,06\text{ }\mu\text{A} = \mathbf{4,97\text{ mA}}$$

$$V_b = 0,7\text{ V e } V_e = \mathbf{0\text{ V}}$$

$$V_c = V_{cc} - (I_c * R_c) = 20\text{ V} - (4,97\text{ mA} * 2,2\text{ k}) = \mathbf{9,06\text{ V}}$$

$$V_{ce} = V_c - V_e = 9,06\text{ V} - 0\text{ V} = \mathbf{9,06\text{ V}}$$

$$r_e = 26\text{ mV} / I_e = 26\text{ mV} / 4,97\text{ mA} = \mathbf{5,23\text{ Ohms}}$$


B)

$$Z_i = R_b // \beta * r_e = 470\text{ k} // (120 * 5,23) = 470\text{ k} // 627 = \mathbf{749\text{ Ohms}}$$


$$Z_o = R_c = \mathbf{2,2\text{ k Ohms}}$$


$$A_v = -(R_c / r_e) = -(2,2\text{ k} / 5,23) = \mathbf{-420,65}$$

Simulação I_c , I_b e I_e :

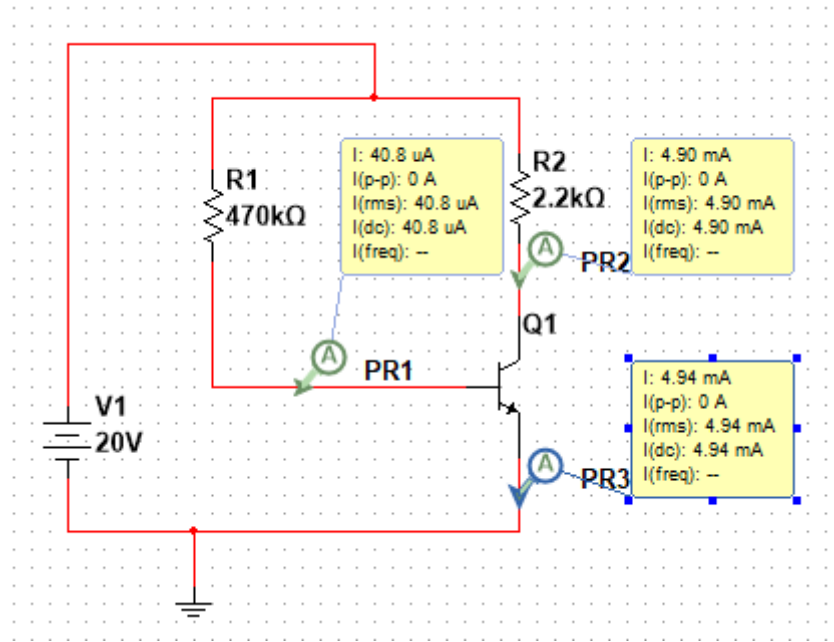

Simulação V_c , V_b , V_e e V_{ce} :

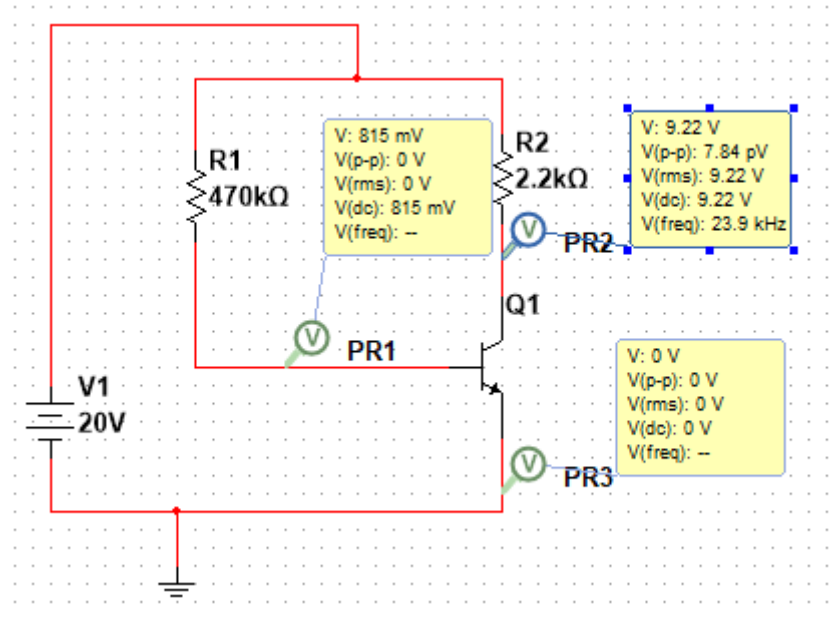

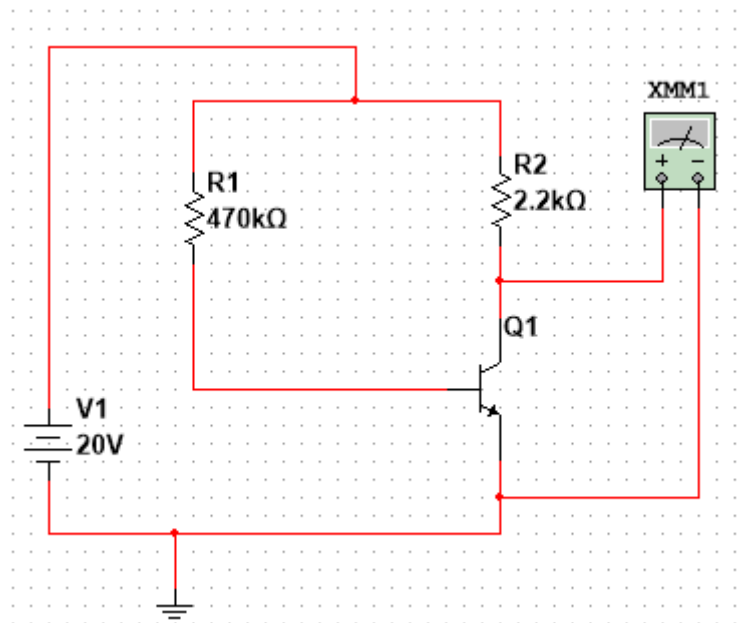

VARIÁVEIS	CALCULADO	SIMULADO
Ic	4,97 mA	4,90 mA
Ie	4,97 mA	4,94 mA
Ib	41,06 uA	40,8 uA
Vc	9,06 V	9,22 V
Vb	0,7 V	0,815 V
Ve	0 V	0 V
Vce	9,06 V	9,224 V

